

浙江大学 2015 - 2016 学年 春夏 学期

《HDL 语言》课程期末考试试卷

课程号：_____，开课学院：_____ 生仪学院

考试形式：闭卷 ☒、开卷（请在选定项上打 ☒），允许带_____入场

考试日期：2016 年_____月_____日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。


考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

考生注意：本试卷共 11 张，3 道大题，分 19 道小题，请检查一下有无缺页。

一、 填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、请补充如下图所示的门级电路的**结构描述**的 HDL 语言：

 

```

module DUT
    wire    p1,p2,p3,p4,out;
    reg     A,B,C,D;
    nand
    g1(p1,C,~D);
    g2(p2,A,B);
    g3(p3,~B,D);
    and g4(p4,A,C);
    nor g5(out,p1,p2,p3,p4);
end module
    
```

2、Verilog 有四种基本循环语句，包括 for、forever、while repeat。

verilog 的本质是事件（event）触发的 HDL 语言。

3、状态机按照输出逻辑可以分为两种，一种是 Moore，另一种是 Mealy，

二者的区别是：Moore 型输出只与当前状态有关而 Mealy 型与输入和状态都有关。

4、状态机的状态变量一般采用的编码方式有独热码、格雷码(or binary)，

其各自的优点是独热码可以减少组合逻辑使用量，少毛刺；格雷码状态变量位宽短。

5、以下代码用于生成斐波纳契数列，其语法上有两处错误，请指出。

①没有声明 event ready

②temp 应该是 reg 变量

```
module top;
wire [15:0] num,num_out;
number_gen ng (num);
figNumCalc fnc (num,num_out);
endmodule

module number_gen
(output reg [15:0] num = 0);

always
begin
#50 num = num + 1;
#50 -> ready;
end
endmodule

module figNumCalc
(input [15:0] startingValue,
output reg [15:0] fibNum);

reg [15:0] count,oldNum;
wire [15:0] temp;
always
begin
@ng.ready
count = startingValue;
oldNum = 1;
for(fibNum = 0;count != 0; count = count - 1)
begin
temp = fibNum;
fibNum = fibNum + oldNum;
oldNum = temp;
end
end
endmodule
```

6、以下代码是否有问题，如何优化？ 会生成锁存器，需要补全 case-default

```
module test(
input a,
input data_in,
output data_out);
always @(a or data_in) begin
case(a)
0: data_out <= data_in;
endcase
end
endmodule
```

7、以下两段代码的行为有什么不一样？ 前者上升沿敏感、后者电平敏感

<pre>... @(posedge exp) #1 statement1; ...</pre>	<pre>... wait(exp) #1 statement1; ...</pre>
--	---


8、用 verilog 设计一个带异步复位、同步置位，时钟上升沿触发的 D 触发器。

```
module DFF(
input clk,
input clk_enable, //为高电平时 clk 输入有效
input d,
input set_n,
input rst_n,
output q);

    always@(posedge clk or negedge rst_n)
    begin
        if(!rst_n)
            q<= 1'b0;
        else if(!set_n and clk_enable)
            q<= 1'b1;
        else if(clk_enable)
            q<=d;
        end

endmodule
```

9、用行为描述设计以下四选一数据选择器，要求四路输入有相同优先级：

 

```
module mux_4_to_1(
module mux_4_to_1(
input d0,
input d1,
input d2,
input d3,
input s0,
input s1,
output y);

    begin
    always @(s1 or s0)
        case({s1,s0})//synopsys parallel_case
            2'b00: y=d0;//上面综合选项可以不写
            2'b01: y=d1;
            2'b10: y=d2;
            2'b11: y=d3;
            default:y=0;
        endcase
    end

endmodule
```

二、 简述题（每题 5 分，共 25 分）

10、试简述阻塞赋值(=)和非阻塞赋值(<=)的区别。并解析下面两段代码在时序上有什么不同。

```
begin
    a = #50 1; b = #100 1; c = #150 1;
end
```

```
begin
    a <= #50 1; b <= #100 1; #100 c = 1;
end
```


阻塞赋值是赋值结束后才允许其它语句的执行；

非阻塞赋值先计算等号右边的值，允许其它语句同时执行，最后同时更新等号左面的值。

前者 a 在 0ns 采样，50ns 赋值；b 在 50ns 采样，150ns 赋值；c 在 150ns 采样，300ns 赋值；

后者 a 在 0ns 采样，50ns 赋值；b 在 0ns 采样，100ns 赋值；c 在 100ns 采样并赋值。

 11、根据已知的 valid 波形，画出下面程序中变量 clk、valid_reg、valid_pulse、valid_neg_pulse 的仿真波形(从 0ns 到 50ns)。



```
`timescale 1ns/1ns
reg    valid_reg;
wire   clk;
wire   valid_pulse;
wire   valid_neg_pulse;

always begin
    #3  clk = 0;
    #7  clk = 1;
end

always @(posedge clk)
    valid_reg <= valid;

assign valid_pulse = valid & (~valid_reg);
assign valid_neg_pulse = (~valid) & valid_reg;
```

*图中 clk 占空比为 30%，不好画就不画了

12、系统任务\$monitor 与\$display 有什么区别？\$stop 与\$finish 有什么区别？

\$display 语句每次执行的时候打印输出；\$monitor 的监测变量改变时打印输出；\$stop 命令表示暂停仿真，可以用 run 命令继续仿真，\$finish 表示停止仿真。

13、always 语句和 initial 语句的关键区别是什么？能否相互嵌套？

always 可循环执行，initial 只执行 1 次，他们都不可相互嵌套。

14、用 function 实现计算一个 8 位变量的奇校验位（如果 1 的个数为偶数，奇校验位为 1），并简述 function 与 task 的区别（至少三点）。

```
function calc_parity;  
input [7:0] value;  
begin  
    calc_parity = ~(^value);  
end  
endfunction
```


- task 可以自定仿真时间单位。
- 任务可以启动其它任务或函数。
- 任务可以没有输入变量。
- 任务可以不返回值。

三、 设计题（共 45 分）

 15、TA 模块程序如下，写出引用 TA 模块实现 BA 模块的行为级描述 verilog 代码。（5 分）

```
module TA(  
input se,  
input pe,  
output x,  
output y);
```

```
assign {x,y} = se + pe;  
endmodule
```



```
module BA(  
input a,  
input b,  
output out);  
wire x,y,e;  
TA TA(.se(b),.pe(a),.x(x),.y(y));  
assign e = x?y:z;  
assign out = b&e;  
endmodule
```

16、已知输出表达式如下：（10 分）

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 6, 8, 10, 11) + \sum d(2, 13, 15)$$

要求：

- 画出相应的卡诺图；
- 写出输出的最简与或表达式；
- 用 verilog 实现输出表达式。

		AB			
CD		00	01	11	10
	00	1	1	0	1
	01	0	0	x	0
	11	0	0	x	1
	10	x	1	0	1

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + A\overline{B}C$$

```

module out(
    input A,
    input B,
    input C,
    input D,
    output F);

    assign F = (~A)&(~D)+(~B)&(~D)+A&(~B)&C;

endmodule

```


17、设计一个同步系统实现的秒杀仲裁电路，2 个用户参与秒杀，模块定义如下：（10 分）

要求：

- 如果用户在开始秒杀前请求秒杀，则失去秒杀资格；
- 开始秒杀后，第一个输入秒杀请求的用户秒杀成功，其余失败；
- 如果两个秒杀请求同时到达，则用户 1 秒杀成功；
- 可能没有用户秒杀成功。


```
module SecKill(  
    input clock,  
    input req1,  
    input req2,  
    input start,  
    input clear,  
    output out1,  
    output out2);  
  
    reg flag1,flag2;  
    always @(posedge clock) begin  
        if(clear == 1) begin  
            flag1 = 0;  
            flag2 = 0;  
            out1 = 0;  
            out2 = 0;  
        end  
        else;  
            if(start == 0) begin  
                if(req1 == 1) flag1 = 1;  
                else flag1 = flag1;  
                if(req2 == 1) flag2 = 1;  
                else flag2 = flag2;  
            end  
            else begin  
                if (req1 == 1 && flag1 == 0) begin  
                    out1 = 1;  
                    flag2 = 1;  
                end  
                else if(req2 == 1&& flag2 == 0) begin  
                    out2 = 1;  
                    flag1 = 1;  
                end  
            end  
        else;  
        end  
    end  
endmodule
```

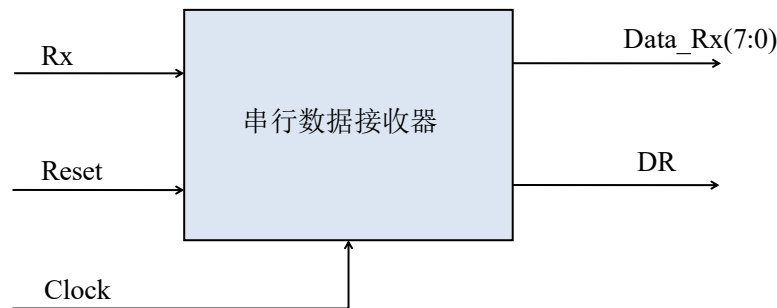
18、请用 verilog 语言实现一个串行数据接收电路，接收串行数据并输出并行数据，其框图如下，不要求测试文件。（10 分）



该电路时钟频率为串行数据传输波特率的 16 倍。产生一个 8 位并行输出，和一个状态输出 (DR), 当 1 字节的数据接收完毕时，该状态输出一个时钟周期的逻辑 1。Rx 输入端的数据格式如下：

 - ① 1 位起始位（逻辑 0）；
- ② 8 位传输数据位（低位在前、高位在后）；
- ③ 1 为停止位（逻辑 1）；
- ④ 无奇偶校验。



当接收电路等待数据时，Rx 为逻辑 1。当 Rx 为逻辑 0 时代表起始位的指示（由外部电路产生）。然后传输 8 位数据位，最后用 1 位停止位（逻辑 1）代表传输结束。

```
module Uart_Receiver(
input Rx,
input clock,
input Reset,
output reg [7:0] Data_Rx,
output reg DR);

reg [7:0] count;
reg [7:0] Data_Init;

always @(posedge clock) begin
    if(Reset == 0) count <= 8'b00000000;
    else if (Rx == 1 && (count == 8'b00000000 or count == 8'b 10101011))
        count == 8'b00000000;
    else count <= count +1;
end
```

```

always @(posedge clock) begin
    if(Reset == 0) begin
        Data_Init <= 8'b00000000;
        Data_Rx <= 8'b00000000;
        DR <= 0;
    end

    else begin
        if(count == 8'b00000000) DR <= 0;
        else;
        if(count == 8'b00000001) DR <= 0;
        else;
        if(count == 8'b00011000) Data_Init[0] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b00101000) Data_Init[1] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b00111000) Data_Init[2] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b01001000) Data_Init[3] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b01011000) Data_Init[4] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b01101000) Data_Init[5] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b01111000) Data_Init[6] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b10001000) Data_Init[7] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b10011000) Data_Init[7] <= Rx;
        else;
        if(count == 8'b10101000) Data_Rx <= Data_Init;
        else;
        if(count == 8'b10101010) DR <= 0;
        else;
    end
end

endmodule

```

19、设计 verilog 代码实现一个 4 位十进制数组合锁（假设密码为 0420），如果用户成功输入顺序正确的 4 位数，输出 **Right** 信号，如果任何一位输入错误，则在 4 位数输入完毕后输出 **Wrong** 信号，并且输入 3 次错误后组合锁锁死，不能再解锁，Lock 信号保持逻辑 1，除非系统通过 reset 信号复位。（10 分）

要求：

- 画出状态转移图；
- 用 verilog 实现状态机，模块定义如下；
- 不要求测试文件。

```
module NumLock(  
    input clock,  
    input reset,  
    input [3:0] Num,  
    output Right,  
    output Wrong,  
    output Lock);  
  
    clock:时钟输入;  
    reset:系统复位输入，高电平有效;  
    Num:单个数位输入;  
    Right:解锁成功输出;  
    Wrong:解锁失败输出;  
    Lock:锁死输出。
```

代码略

要点：

状态机 2 段式/3 段式写法均可；

输入 3 次错误后组合锁锁死，所以状态转移图要画 3 个密码错误的状态；

不要忘记 Lock 信号；

复位时 Lock 信号置零，并且回到 IDLE 状态；

Mealy 型与 Moore 型实现均可，Moore 型状态数目多 2 个。