

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.1 概述 (Verilog HDL)

关于硬件描述语言

- 1983年由GDA公司开发
 - 1989年GDA公司被Cadence公司收购
 - 1995年，Verilog HDL被制定为IEEE标准
 - 用文本描述数字电路结构和行为的语言；
 - 语法与C语言相似；
 - 推荐参考书：The Verilog Hardware Description Language
-


第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.1 概述 (Verilog HDL)

关于硬件描述语言

数字系统设计过程：

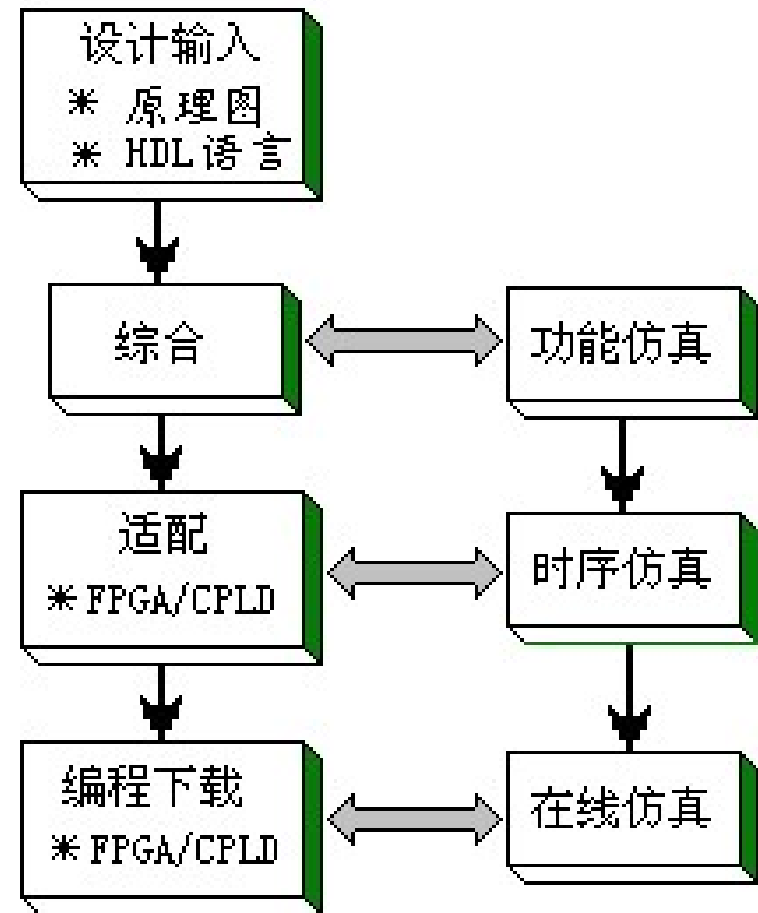- 1、设计输入：原理图或HDL；
- 2、综合：将原理图/HDL转换为电路网表；
- 3、适配：将电路网表配置于具体目标器件；
- 4、编程：将二进制文件载入PLD器件中。




第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.1 概述 (Verilog HDL)

Verilog HDL程序基本结构
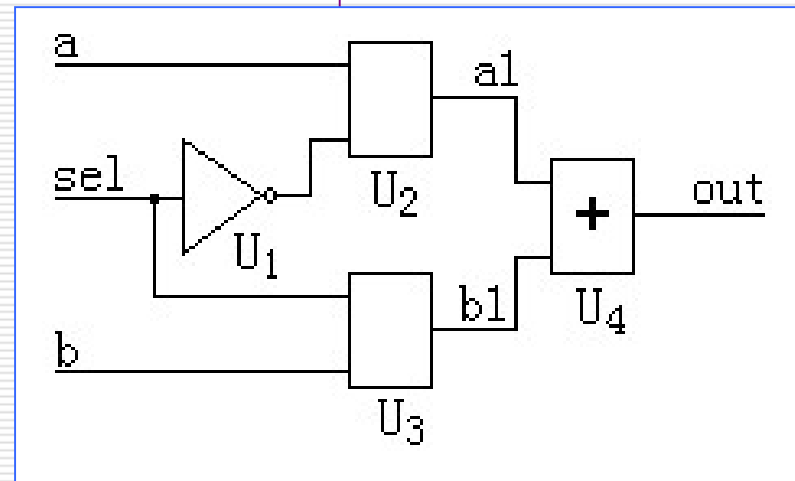
```
module mux2to1_GL(a,b,sel,out);  
  input    a,b,sel;  
  output   out;  
  wire     selnot,a1,b1;  
  not U1(selnot,sel);  
  and U2(a1,a,selnot);  
  and U3(b1,b,sel);  
  or   U4(out,a1,b1);  
endmodule      // 门级模型
```




第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.1 概述 (Verilog HDL)

Verilog HDL程序基本结构
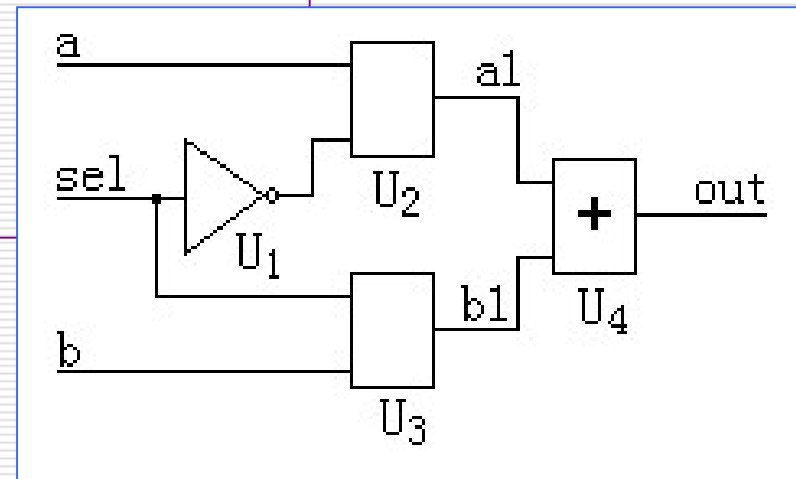
```
module mux2to1_GL(a,b,sel,out);  
  input    a,b,sel;  
  output   out;  
  assign   out=sel? b: a;  
endmodule  
// 数据流模型
```



第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.1 概述 (Verilog HDL)

Verilog HDL程序基本结构

```
module mux2to1_GL(a,b,sel,out);
```

```
input    a,b,sel;
```

```
output   out;
```

```
reg      out;
```


```
always   @(sel or a or b)
```

```
    if(sel==1) out=b;
```

```
    else      out=a;
```

```
endmodule
```

```
// 行为级模型
```

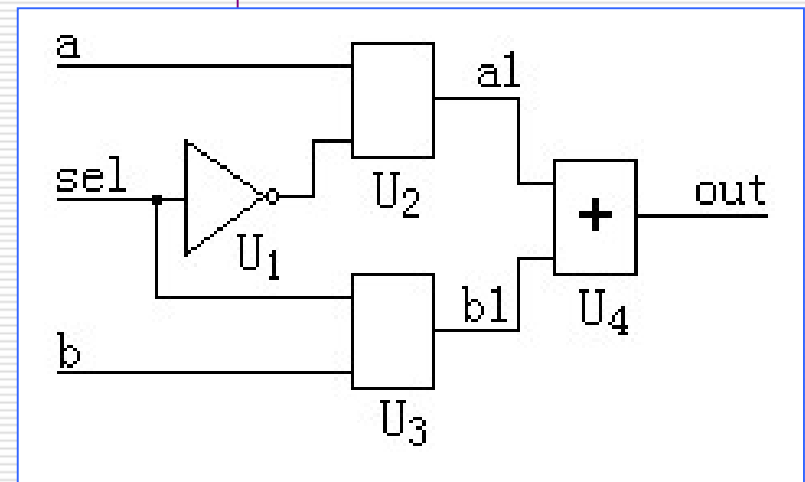

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.2 基本语法规则

词法:

- 1、间隔符: 空格、换行、TAB
- 2、标识符、关键字: 字母或下划线开头, 数字、字母、下划线、\$符号组成
- 3、注释: //单行; /*多行*/

逻辑值:

0, 1, x(不定)、z (高阻)

常量:

3' b101 12' h13x

4' d10

变量数据类型:

wire a, b; //线网

reg c; //寄存器

[m:n] //定义位宽

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.3 基本运算

算术运算：

运算符：+、-、*、/、%

[例]：4' b101x+4' b0111，结果：4' bxxxx

相等运算：

==（相等）、!=（不等）：运算结果为0、1、x。

===（全等）、!==（不全等）：运算结果为0、1。

逻辑运算：

运算结果：0、1；

x：操作数包含不定态。

其他：

位运算、缩位运算、关系运算

移位运算、位拼接运算

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.4 门级建模

基本门元件

Verilog HDL内置12个基本门级元件

元件符号↵	说明↵	元件符号↵	说明↵
<u>and</u> ↵	多输入与门↵	<u>nand</u> ↵	多输入与非门↵
<u>or</u> ↵	多输入或门↵	<u>nor</u> ↵	多输入或非门↵
<u>xor</u> ↵	多输入异或门↵	<u>xnor</u> ↵	多输入异或非门↵
<u>buf</u> ↵	多输出缓冲器↵	<u>not</u> ↵	多输出非门↵
<u>bufif1</u> ↵	高有效三态门↵	<u>notif1</u> ↵	高有效三态反相器↵
<u>bufif0</u> ↵	低有效三态门↵	<u>notif0</u> ↵	低有效三态反相器↵

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.4 门级建模

基本门的运用

调用形式:

1、 **and** A1(out,in1,in2,in3)


2、 **not** N1(out1,out2,...,in)

3、 **buf** B1(out1,ou2,...,in)


4、 **bufif0** B1(out,in,ctrl)

5、 **notif0** N1(out,in,ctrl)


1) and

 


2) not

 


3) buf

 

4) bufif0

 

5) notif0

 


第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.4 门级建模

基本门的运用

[例子]

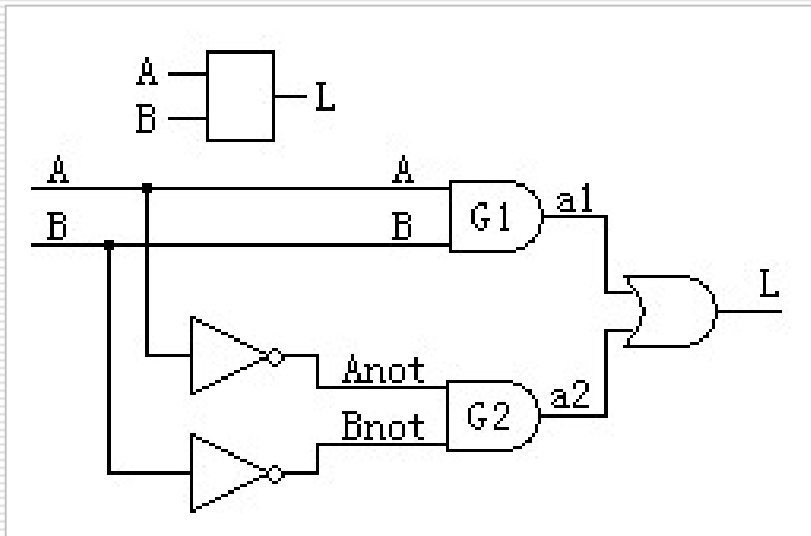

```
module circuit(A, B, L);  
  input  A, B;  
  output L;  
  wire   a1,a2,Anot,Bnot;  
  and    G1(a1, A, B);  
  and    G2(a2, Anot, Bnot);  
  not    G3(Anot, A);  
  not    G4(Bnot, B);  
  or     G5(L, a1, a2);  
endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

连续赋值语句

assign连续赋值语句:

```
module M1(A,B,L1,L2,L3);
```

```
    input[3:0] A,B;
```

```
    output L1,L2,L3;
```

```
    wire tmp = (A<B);
```

```
    assign
```

```
        L1=(A<B);
```

```
        L2=(A>B);
```

```
        L3=(A==B);
```

```
endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

行为级建模基础

always过程语句:

always @(敏感信号表达式)

begin: 块名

变量定义

过程赋值

if-else 条件语句

case, casex, casez 分支语句

while, repeat, for 循环语句

end

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

行为级建模基础

[例]对**4-2**优先编码的建模

```
module priority_encode(in,out)
    input[3:0] in;
    output[1:0] out;
    wire[3:0] in;
    reg[1:0] out;
```

```
    always @(in)
        begin
            casez(in)
                4'b1???: out=2'b11;
                4'b01??: out=2'b10;
                4'b001?: out=2'b01;
                4'b0001: out=2'b00;
                default: out=2'b00;
            endcase
        end
    endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

循环语句

【例】 8位乘法器实现

```
module
    param
        // 变
    input[
    output
    wire[S
    reg[LC

    always @(opA or opB)    //过程语句
        begin: mult        //语句块名称
            integer index;   //32位带符号整型变量
            result=0;
            for(index=0;index<SIZE;index=index+1)
                if(opB[index]= =1)
                    result = result + (opA<<index); //移位操作
            end
        endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

关于事件控制

★电平触发:

`always @(opA or opB)`

★边沿触发:

`always @(posedge clk or negedge clr)`

`posedge`: 保留字, 上升沿


`negedge`: 保留字, 下降沿

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

★阻塞赋值方式:
 
```
module block(c, b, a, clk);  
    input    clk, a;  
    output  c, b;  
    reg      c, b;  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            b=a;  
            c=b;  
        end  
endmodule
```




阻塞赋值和非阻塞赋值

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

★非阻塞赋值方式:
 
```
module block(c, b, a, clk);  
    input  clk, a;  
    output c, b;  
    reg    c, b;  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            b<=a;  
            c<=b;  
        end  
endmodule
```



阻塞赋值和非阻塞赋值

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

并发执行

★两个always语句块的并发执行：

```
module block(c, b, a, clk);  
    input  clk, a;  
    output c, b;  
    reg    c, b;  
    always @(posedge clk)  
        begin  b=a; end  
    always @(posedge clk)  
        begin  c=b; end  
endmodule
```

两个always语句块，
用阻塞赋值实现非阻塞
赋值功能。


第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

并发执行

★模块1:

module serial_1(q,a,clk);

 

reg q, a;

always @(posedge clk)

begin

q=~q;


a=~q;

end

endmodule

★模块2:

module serial_2(q,a,clk);

 

reg q, a;

always @(posedge clk)

begin

a=~q;

q=~q;

end

endmodule

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

并发执行

★并行模块1:

```
module clk_q_a (q, a, clk);  
  input q;  
  output a;  
  reg q, a;  
  always @(posedge clk)  
    begin q=~q; end  
  always @(posedge clk)  
    begin a=~q; end  
endmodule
```

★并行模块2:

```
module clk_q_a (q, a, clk);  
  reg q, a;  
  always @(posedge clk)  
    begin a=~q; end  
  always @(posedge clk)  
    begin q=~q; end  
endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

并发执行

[例]:

块语句: **begin**
 B=A;
 C=B+1;
end

与:

begin
 B<=A;
 C<=B+1;
end

的区别?

在同一块语句中不能同时使用阻塞赋值语句和非阻塞赋值语句;

数字电路包括组合逻辑电路与组合时序电路, 时序电路建议用非阻塞赋值语句。

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

[例] J-K触发器行为级建模:

行为级建模

```
module JK_FF(j, k, clk, Q, Qnot)
  output Q, Qnot;
  input  j, k, clk;
  reg    Q;
  assign Qnot=~Q;
  always @(posedge clk)
    case ( {j, k} )
      2'b00: Q<=Q;
      2'b01: Q<=1'b0;
      2'b10: Q<=1'b1;
      2'b11: Q<=~Q;
    endcase
endmodule
```

J	K	CLK	Q	/Q
0	0	↑	Q	/Q
0	1	↑	0	1
1	0	↑	1	0
1	1	↑	/Q	Q

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

状态图的行为级建模

有限状态机 (Finite State Machine) :

1、摩尔 (Moore) 型状态机


输出状态仅是当前状态的函数

2、米里 (Mealy) 型状态机

输出状态是当前状态和当前输入状态的函数

状态机的表示:

状态图、状态表



 


第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

状态图的行为级建模

 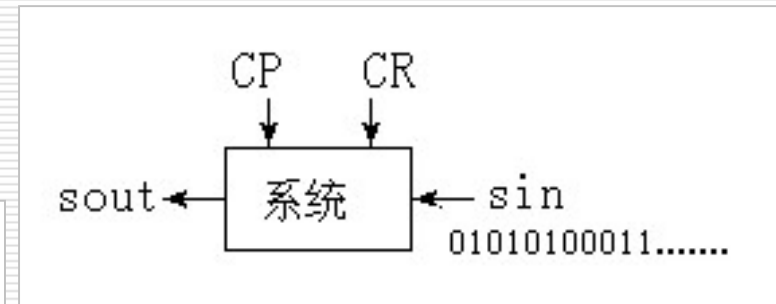 [例] 设计一个序列检测系统，当检测到串行序列0101时，输出1，否则输出0。
(sin、sout、CP,CR)




第8章 硬件描述语言及其应用

§ 状态图的行为级建模

```
always @ (posedge CP)  
  begin  
    if(~CR)   c_s<=S0;  
    else      c_s<=n_s;  
  end
```

```
input    sin,CP,CR;
```

 
```
always @ (c_s or sin)  
  begin case(c_s)  
    S0: begin sout<=0;n_s<=(sin==1)?S0:S1;end  
    S1: begin sout<=0;n_s<=(sin==1)?S2:S1;end  
    S2: begin sout<=0;n_s<=(sin==1)?S0:S3;end  
    S3: if(sin==1)  
      begin sout<=1; n_s<=S2; end  
    else  
      begin sout<=0; n_s<=S1; end  
    endcase  
  
  end
```



第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

数字钟的分层次设计

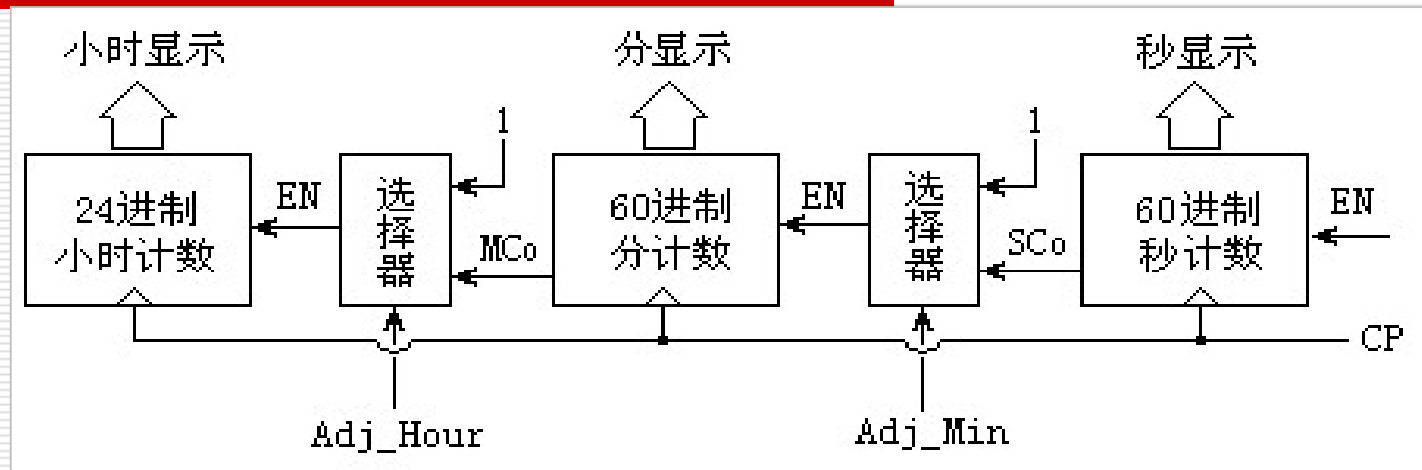

```
module clock (Hour, Min, Sec, CP, nCR, EN, Adj_M, Adj_S)
  input      CP, nCR, EN, Adj_M, Adj_H;
  output[7:0] Hour, Min, Sec;
  supply1   Vdd; //连线型变量: wire, supply1,supply0
  wire      MinL_EN, MinH_EN, Hour_EN;
  .....
endmodule
```

第8章 硬件描述语言及其应用

§ 8.5 Verilog HDL行为级建模

数字钟的分层次设计

```
counter10  U1(Sec[3:0],nCR,EN,CP);
counter6   U2(Sec[7:4],nCR,(Sec[3:0]==8'h59),CP);
assign  MinL_EN=Adj_M? Vdd: (Sec==8'h59);
assign  MinH_EN=(Adj_M&&(Min[3:0]==4'h9))||
               (Min[3:0]==4'h9)&&(Sec==8'h59);
counter10  U3(Min[3:0],nCR,MinL_EN,CP);      //低位10进制
counter6   U4(Min[7:4],nCR,MinH_EN,CP);      //高位6进制
assign  Hour_EN=Adj_H ? Vdd:
               ((Min==8'h59)&&(Sec==8'h59));
counter24  U5(Hour[7:4],Hour[3:0],nCR,Hour_EN,CP);
```

第8章 硬件描述语言及其应用

RTL级建模

- 在FPGA设计中，只有寄存器传输（Register Transfer Level, RTL）级以下的建模才是可综合的
 - RTL级语法是Verilog HDL的一个子集
 - 用于描述数据如何在寄存器之间进行传输、控制和处理
 - 需要掌握以下内容：
 - ✓“硬件意识”
 - ✓RTL级语法
 - ✓目标器件结构等
-